

III UND- und ODER-Schaltung

1. Kreuze an, ob die Aussagen über UND- und ODER-Schaltungen richtig oder falsch sind.

Aussage	Richtig	Falsch
In einer UND-Schaltung sind immer mindestens zwei Schalter in Reihe geschaltet.	X	
Die ODER-Schaltung wird auch Sicherheits-schaltung genannt.		X
Das Licht im Auto ist eine UND-Schaltung.		X
In einer ODER-Schaltung sind immer mindestens zwei Schalter parallel geschaltet.	X	

2. Ordne den Schaltungen A bis D die Begriffe UND-Schaltung, ODER-Schaltung, Reihenschaltung oder Parallelschaltung zu.


A ODER-Schaltung

C Reihenschaltung


B Parallelschaltung

D UND-Schaltung


A

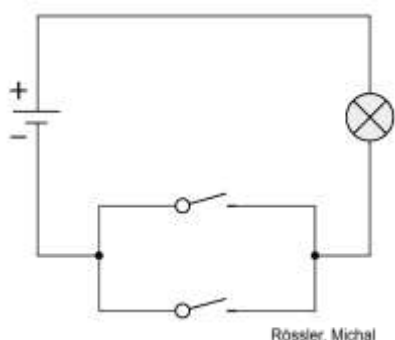

B

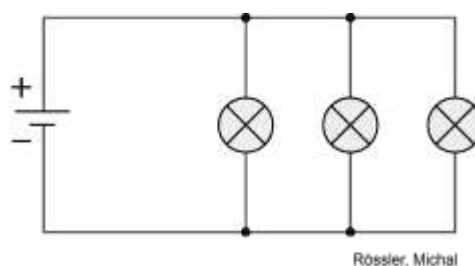

C

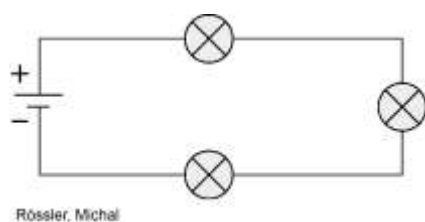

D

